

Utilizaremos:

1. 1 Comparador de 4 bits
2. 1 Mux de 4 a 1 para 4 bits (BUSMUX)
3. 1 registro de desplazamiento de 4 bits, que primero cargue y después desplace
4. 1 sumador de 4 bits

