 

Introducció als Ordinadors:

Capítol 2:

REGISTRES DE LA CPU

Registres

- Conjunt d'elements biestables governats per el mateix clock.
- Un registre és una memòria d'alta velocitat i poca capacitat integrada en el processador que permet guardar temporalment i accedir a dades
- Sincronisme:
- Latch: actiu per nivells (no pot utilitzar-se per operacions del tipus $R_j \leftarrow f(R_j, R_i)$)
- Flip-Flop: actiu per flancs (edge-triggered)




n elements = n bits

Registres

LATCH

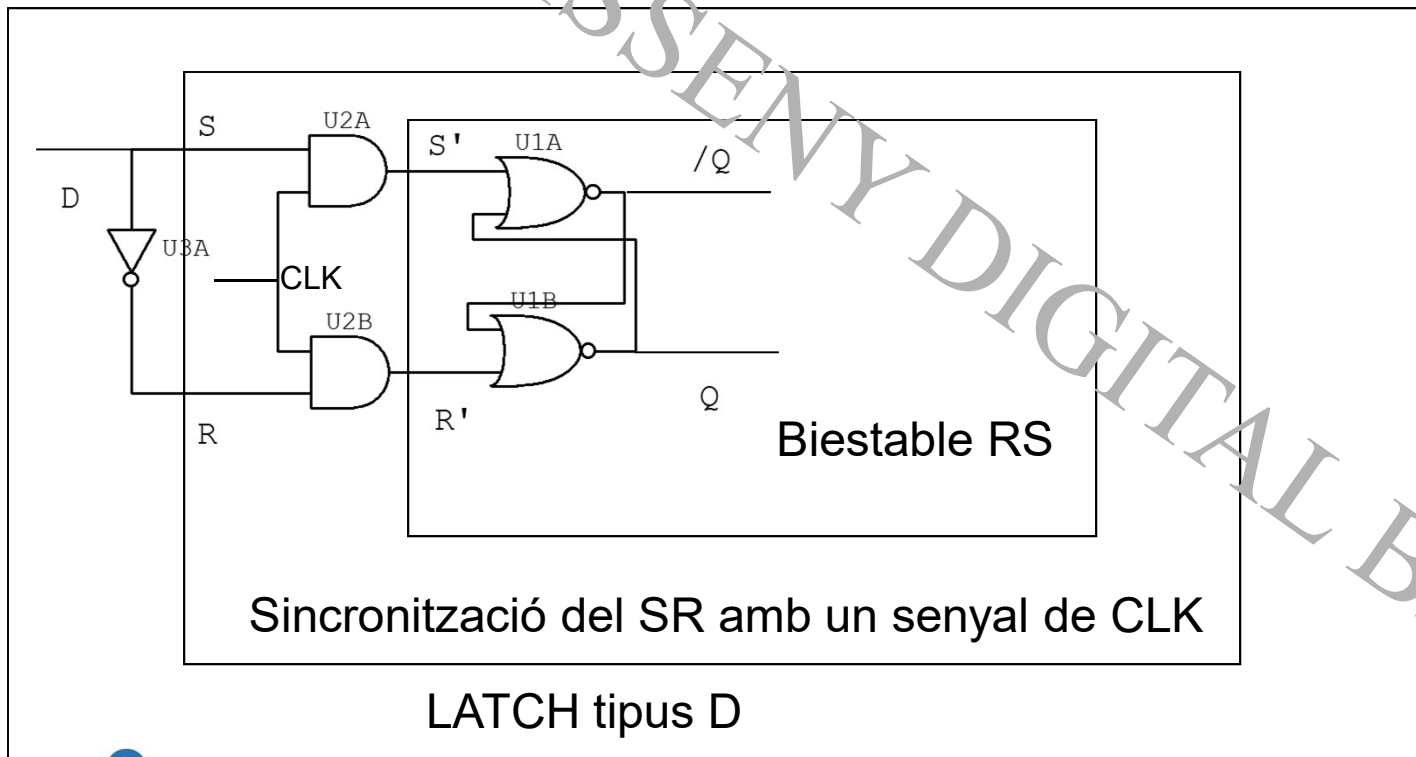- Quan el senyal de rellotge està habilitat, l'entrada D passa a la sortida Q
- Es fonamenta en un biestable SR, sincronitzat amb un senyal de rellotge



Clk	D	Q
0	0	Q
0	1	Q
1	0	0
1	1	1

Registres

Flip-flop actiu per flanc (edge-triggered)


Només permet els canvis durant el temps de transició del senyal de clk

- elimina sorolls


- elimina problemes de transicions en els flip-flops



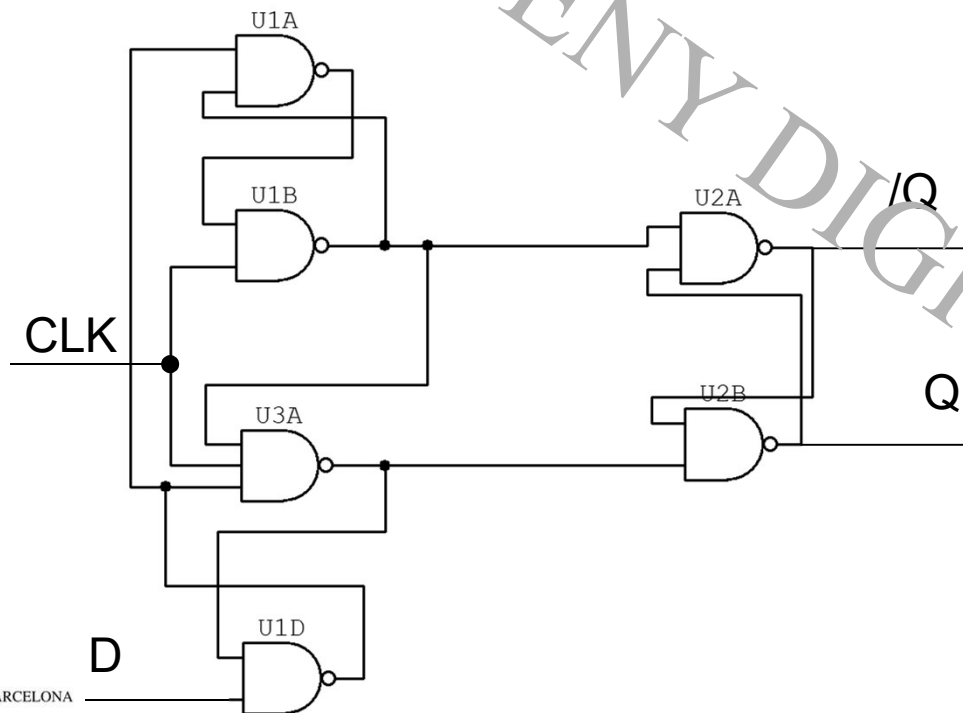El canvi es produeix en la transició 0-1 (rise time) o 1-0 (fall time)




Latch vs. Flip-Flop

 

Latch

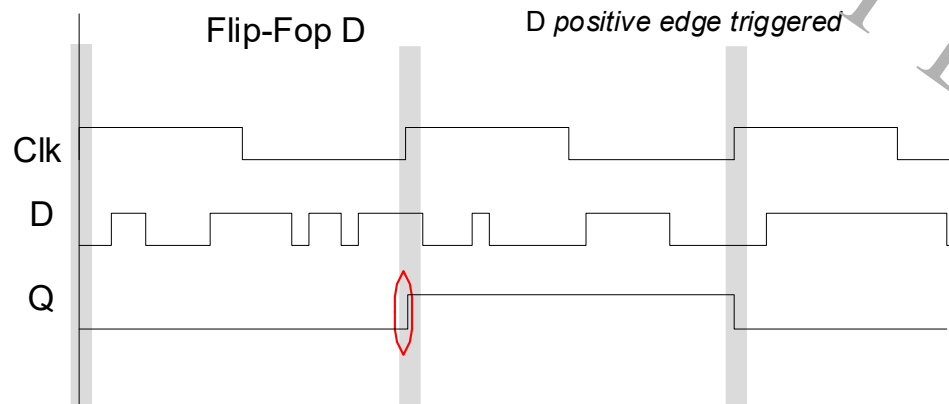- Actiu per nivells
- Útil per guardar
- No útil per Reg.Desplaçament
- Asincrònic
- No útil per: font i destí alhora



Flip-Flop

- Actiu per canvis de nivells
- Útil per guardar
- Útil per Reg.Desplaçament
- síncrònic

Nivell RTL (*Register Transfer Level*)

Disseny de sistemes digitals **sincrònics**

Les operacions són **RTL**

$$R_i \leq R_j * R_k$$

Registre destí

Registres font

Indica **transferència**, que es produeix quan arriba el flanc actiu del **clk**


$$F = A * B$$

Indica funció combinacional. El valor és estable quan les 2 variables ho són (retard)

Senyals sincrons d'habilitació i RESET

Introduïm un senyal d'habilitació (ENABLE) active high

 Introduïm un senyal de clear (RESET) active low



Hem de generar la funció que ens doni l'entrada D del flip flop en funció de les variables EN, /CLR i DI


La funció és:

$$D = \overline{EN} \cdot \overline{CLR} \cdot Q + EN \cdot \overline{CLR} \cdot DI$$


EN	/CLR	DI	D
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	Q
0	1	1	Q
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

Estructura dels Registres

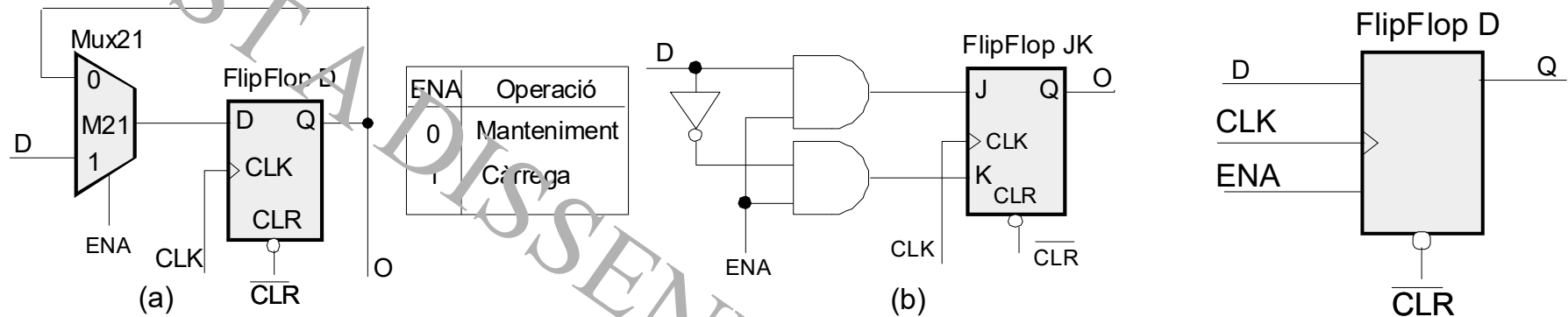Funcionament correcte: governat per senyal d'habilitació



 
No aconsellable: habilitació actuant sobre el senyal de clk




Gated clock

- Retard
- Pèrdua de sincronisme



Sincronisme en Registres

 

 
Registre governat per senyal d'habilitació (ENA)



  L'ESCRITURA és SÍNCRONA
La LECTURA és ASÍNCRONA




Lectura de REGISTRES

 


- L'escriptura està controlada per els senyals E_i .
- Però si es vol llegir de dos registres i passar les dades a BUS es produeix un **conflicte de BUS**
- Cal controlar l'accés a BUS

 Multiplexat de les sortides dels registres (buffers-tristate)



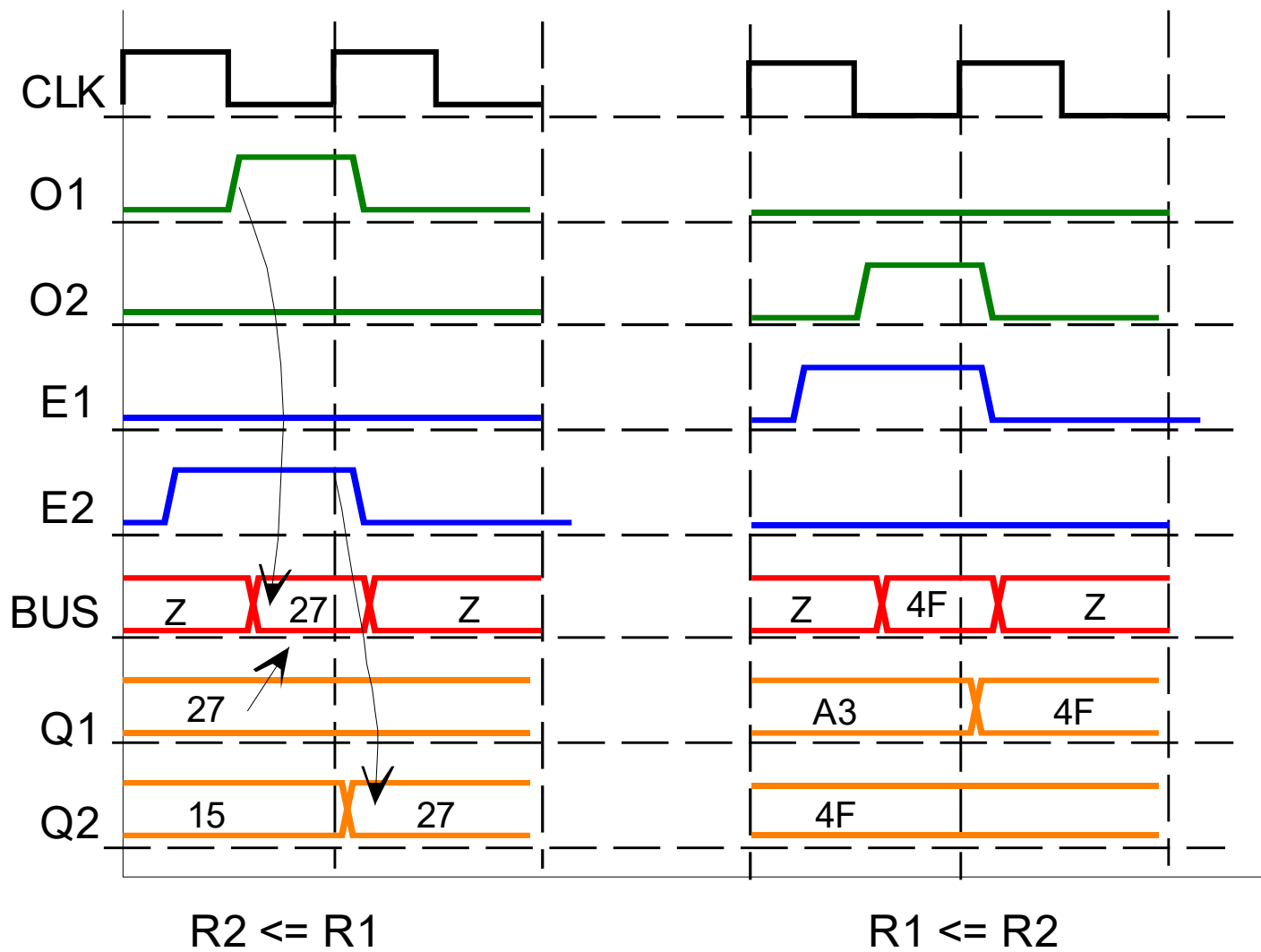Una alternativa és un MUX-n. Diferències de cost depenent del nombre de bits



Depenent de l'arquitectura del processador, el ensamblador pot actuar sobre els registres. Per exemple...

SUB R1,a1,a1

ADDI a1,a1,8

ADD a1,zero,a2

...

On

ADD Rd, Rs1, Rs2

ADDI Rd, Rs1, Immediat

SUB Rd, Rs1, Rs2


L'OPERACIÓ DE **LECTURA** DE
REGISTRES ÉS **ASÍNCRONA**
L'OPERACIÓ **D'ESCRITURA** ÉS
SÍNCRONA

El processador RISC-V el
registre x0 sempre conté un 0
No es pot modificar

RESET/CLEAR en Registres

Generalment els flip-flops consten de RESET (CLEAR) asíncron

El CLEAR sol ser **active low** (/CLR)

 


CLEAR asincrònic


Aconsellable iniciar amb un CLEAR dels registres

De la mateixa manera pot haver-hi senyal de PRESET


Elementos de memoria

Entradas asíncronas de los biestables

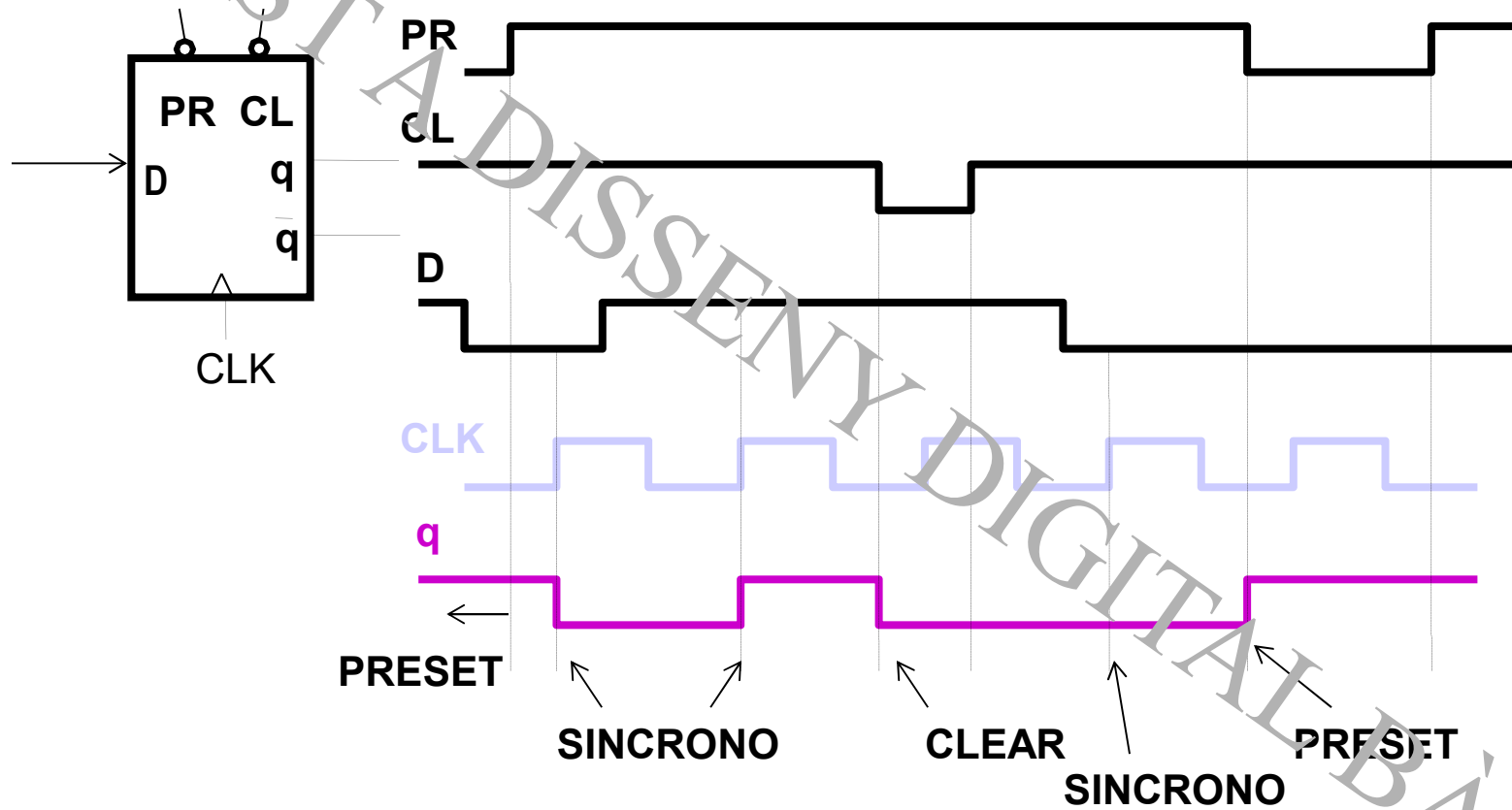


 


 Alguns cops és aconsellable
usar un senyal de CLEAR
sincrònic




Power-On-Reset inicial

POWER-ON-RESET

  


Molts Microprocessadors porten
incorporat el Power-On-Reset

Registres de desplaçament

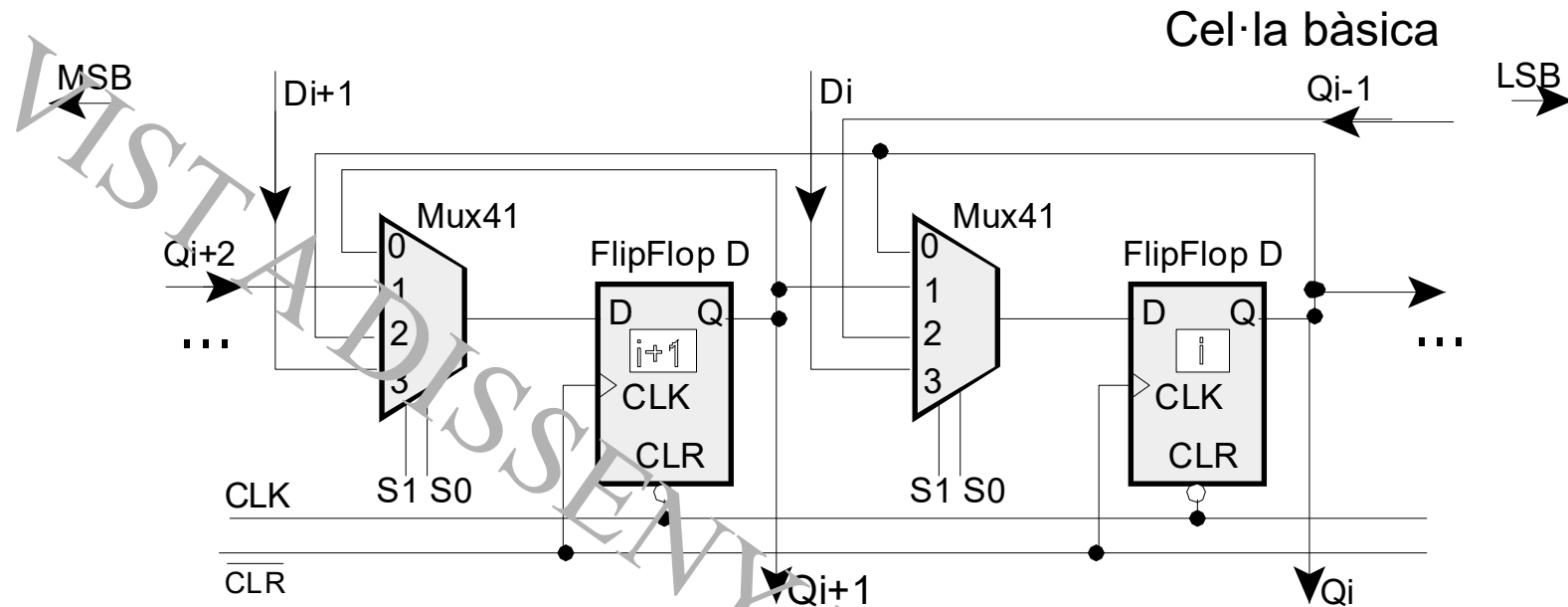

S0 i S1 són l'enable actuant al multiplexor

Selecció S1 S0	Operació	Senyals de Sortida Qn-1 Qn-2 Q1 Q0
0 0	Mantenir HOLD	Qn-1 Qn-2 Q1 Q0
0 1	Despl. Dreta SHR	DL Qn-1 ... Q2 Q1
1 0	Despl. Esquerra SHL	Qn-2 Qn-3 Q0 DR
1 1	Càrrega LOAD	Dn-1 Dn-2 D1 D0

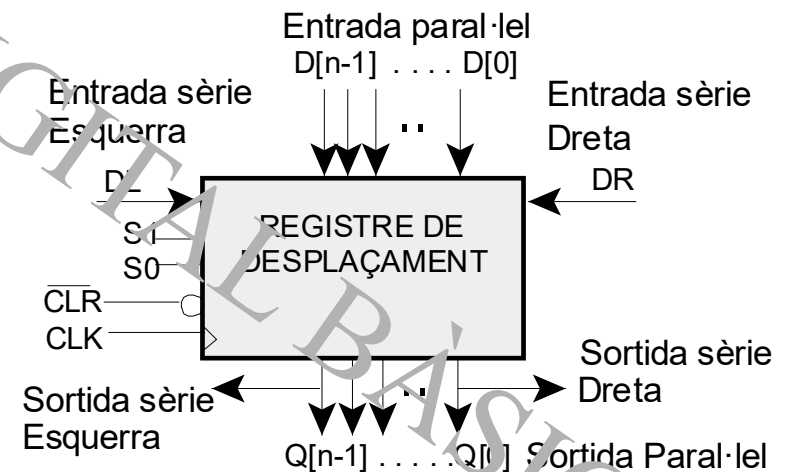

Aplicació directa dels registres de desplaçament en ASM


Instruccions de l'estil:

En RISC-V tenim per exemple


SLL Rd, Rs1, Rs2 => Desplaçament lògic de Rs1 [Rs2] bits
i es guarda en Rd.

SLLI Rd, Rs1, Imm => desplaçament lògic de Rs1 Imm bits

 
Funcionament del Registre de Desplaçament



Conjunt de Registres (*Register File*)

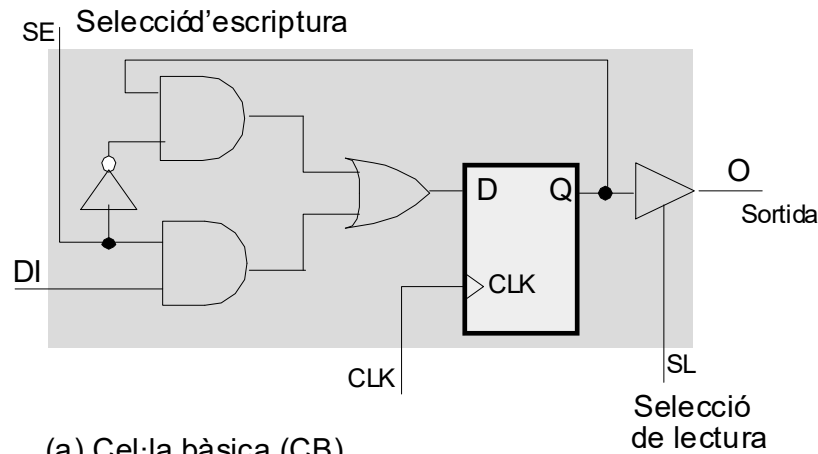


(a) Cel·la bàsica (CB)

 

(b) Register File

CR

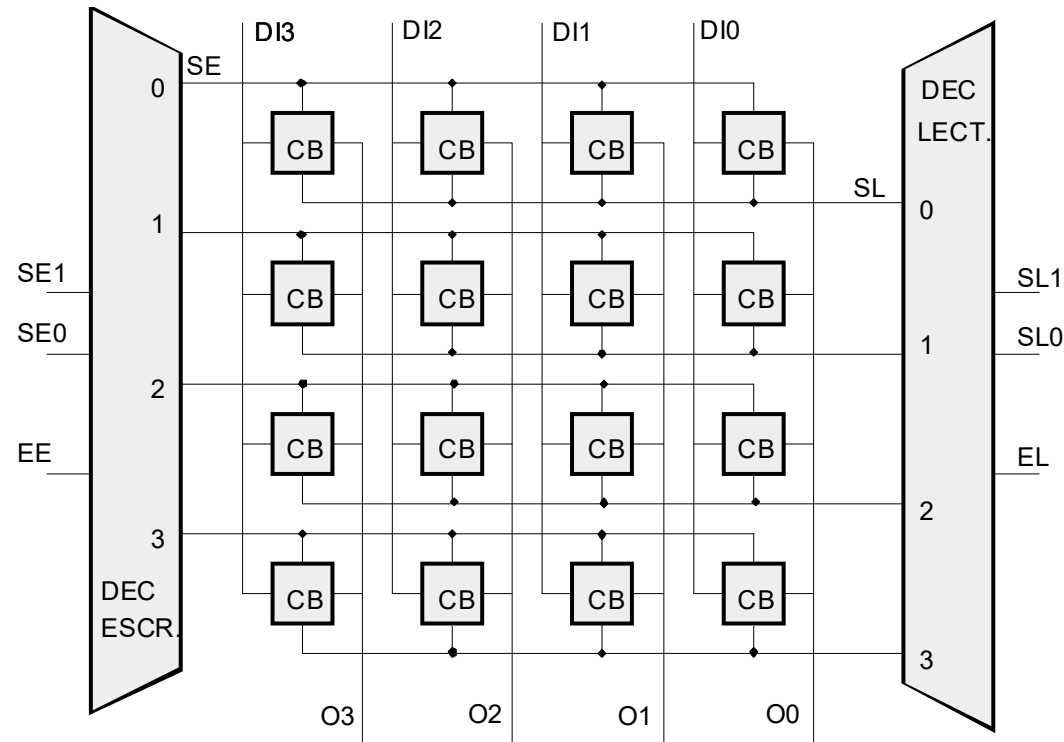


Conjunt de Registres de doble port


Dual-Port RF

Operacions


$$R_i \leftarrow R_j * R_k$$

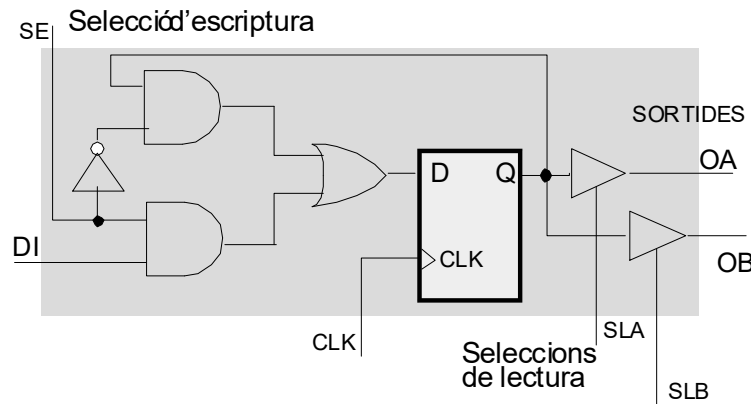

 (a) Cel·la bàsica (CBD) doble port de lectura



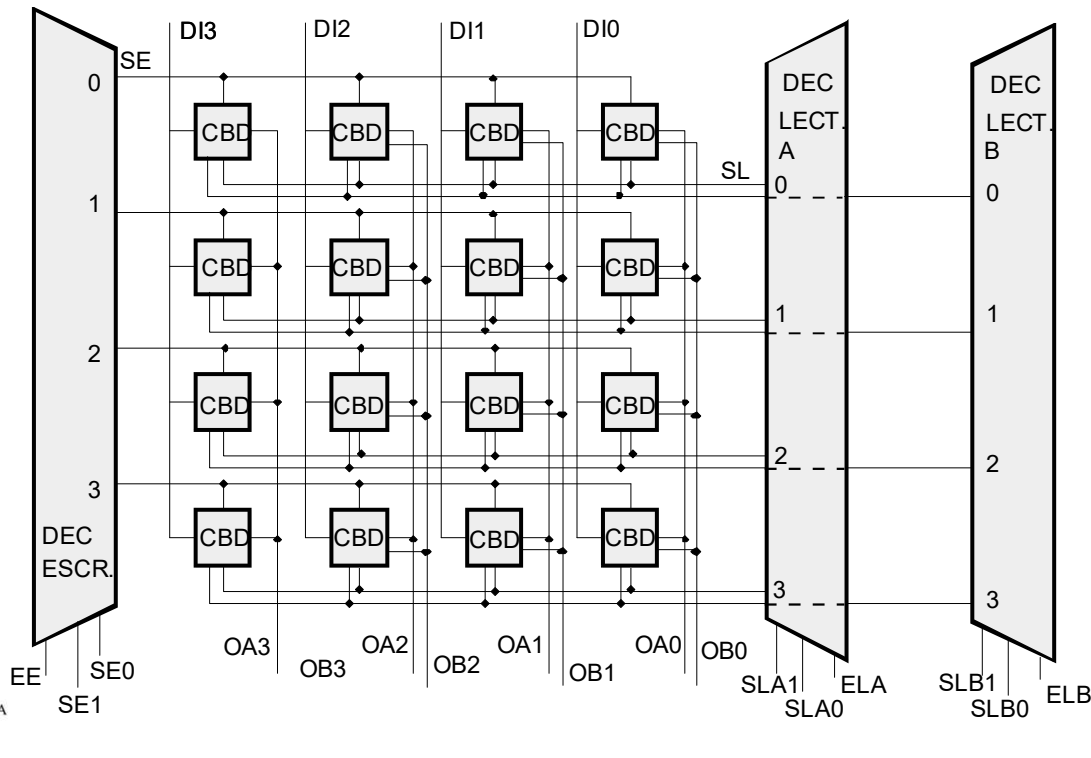(b) Register File de doble port de lectura



Límits:

Àrea del CR creix
aprox com el $\#ports^2$

Temps d'accés creix
lineal. amb el $\#ports$

Registres de la CPU

- Tenim dos tipus de registres:

- Registres de propòsit general:


- GPR (General Purpose Registers). Poden guardar qualsevol tipus de dada o adreça de memòria. Fonamentals en l'arquitectura Von Neumann, poden ser accessibles al programador o no.

- Registres de propòsit específic:

- Guarden informació específica de l'estat del sistema. No són accessibles al programador (a nivell d'escriptura, però sí a nivell de lectura)

Registres de la CPU

 - Registres de propòsit general (ja vist)



Bus de sistema

Bus de sistema

•Conjunt de registres RISC-V


31	0
x0 / zero	Alambrado a cero
x1 / ra	Dirección de retorno
x2 / sp	Stack pointer
x3 / gp	Global pointer
x4 / tp	Thread pointer
x5 / t0	Temporal
x6 / t1	Temporal
x7 / t2	Temporal
x8 / s0 / fp	Saved register, frame pointer
x9 / s1	Saved register
x10 / a0	Argumento de función, valor de retorno
x11 / a1	Argumento de función, valor de retorno
x12 / a2	Argumento de función
x13 / a3	Argumento de función
x14 / a4	Argumento de función
x15 / a5	Argumento de función
x16 / a6	Argumento de función
x17 / a7	Argumento de función
x18 / s2	Saved register
x19 / s3	Saved register
x20 / s4	Saved register
x21 / s5	Saved register
x22 / s6	Saved register
x23 / s7	Saved register
x24 / s8	Saved register
x25 / s9	Saved register
x26 / s10	Saved register
x27 / s11	Saved register
x28 / t3	Temporal
x29 / t4	Temporal
x30 / t5	Temporal
x31 / t6	Temporal
32	
31	0
pc	
32	

Registres de la CPU

- Registres específics

- PC (Program Counter). Ens indica la posició de memòria on es troba la següent instrucció a executar. És un punter que ens indica l'adreça de memòria de la instrucció, NO EL CONTINGUT

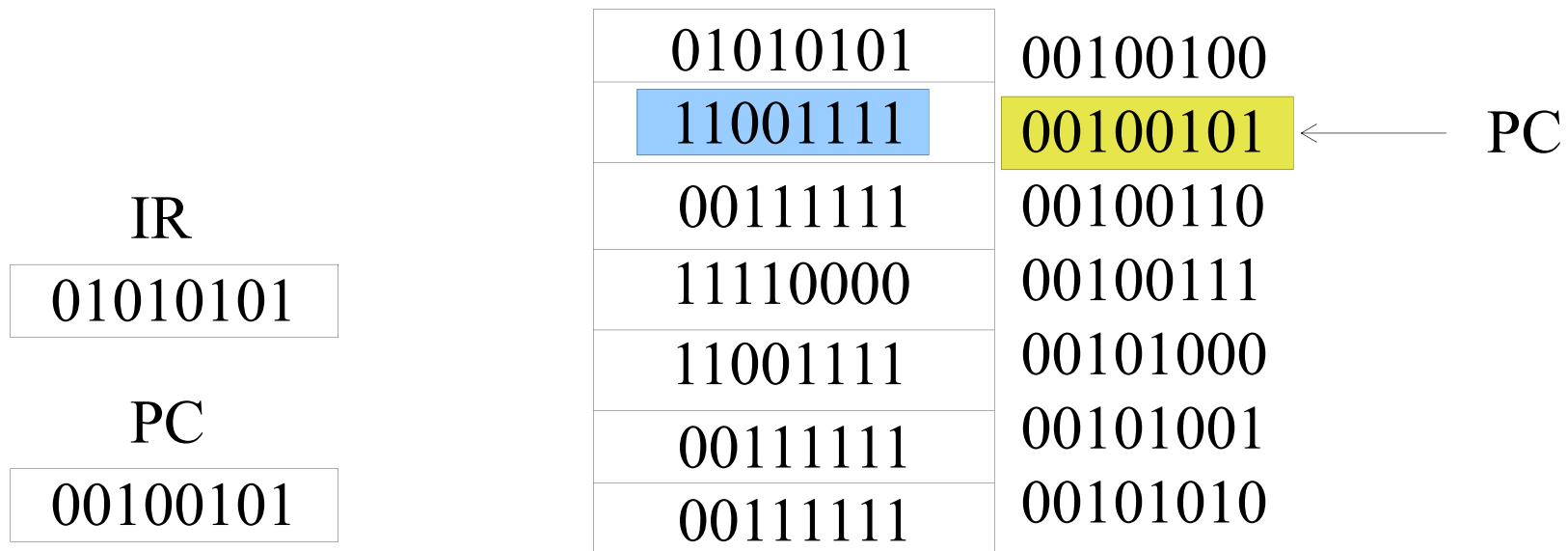- IR (instrucció Register). Registre de propòsit específic on es guarda el CONTINGUT de l'adreça de memòria on apuntava el PC



Registres de la CPU

- Registres específics (II)

- ACC (Acumulador). És un registre on es guarda el resultat de qualsevol operació que realitza la ALU (Unitat Aritmètic-lògica)
- Pot ser explícit o implícit. En aquest darrer cas es fa servir com
- ACC un registre de propòsit general
- STAT (Status Reg.). És el registre on s'indiquen les incidències que es tenen al fer una determinada operació

Exemple:

El contingut del registre R1 és 010011

El contingut del registre R2 és 100110

Fem $R1 + R2 \longrightarrow ACC \leq R1 + R2$
 $ACC = 111001 = -7d$
 $STAT \Rightarrow N = 1, OV = 0, C = 0, Z = 0$


Registres de la CPU

- Registres específics

- SEQ (Sequenciador) S'encarrega de realitzar operacions de control (el veurem més endavant)

- MAR (Memory Address Register) Registre de adreces de memòria. Es fa servir de buffer per anar a una determinada posició de programa. Es el valor que es carrega al bus d'adreces

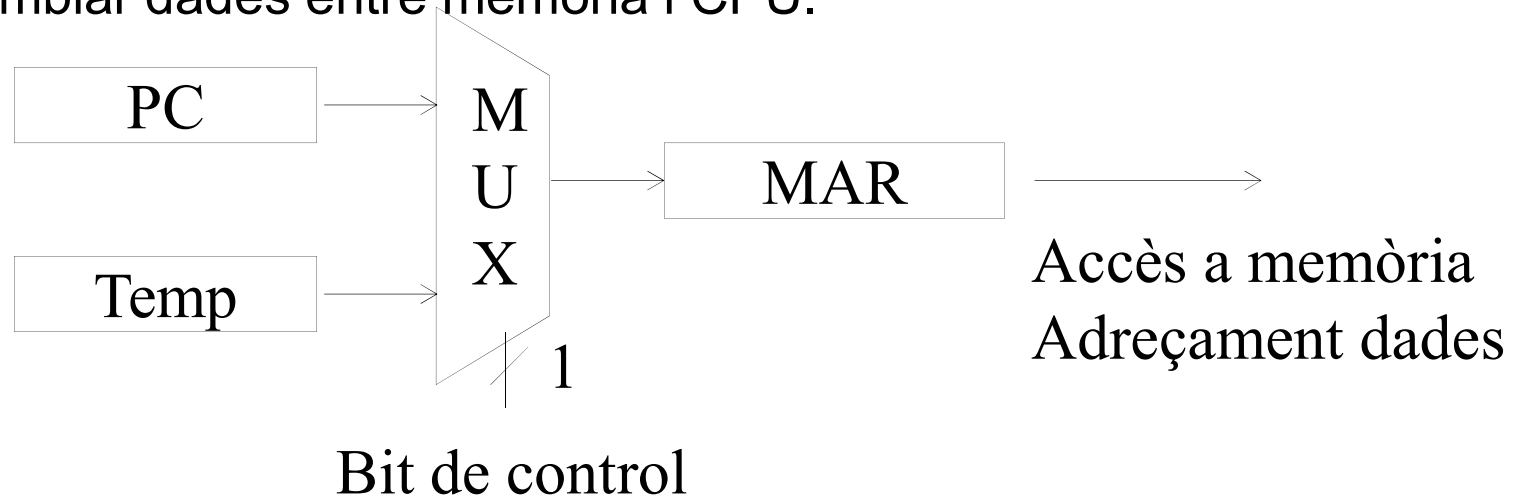- MBR (Memory Buffer Register) Registre buffer de dades. Es un buffer de dades. Accedeix per tant al bus de dades i serveix per intercambiar dades entre memòria i CPU.



Registres de la CPU

- Registres específics

- SP (Stack Pointer) Registre que ens indica la posició de l'últim valor guardat a la PILA.


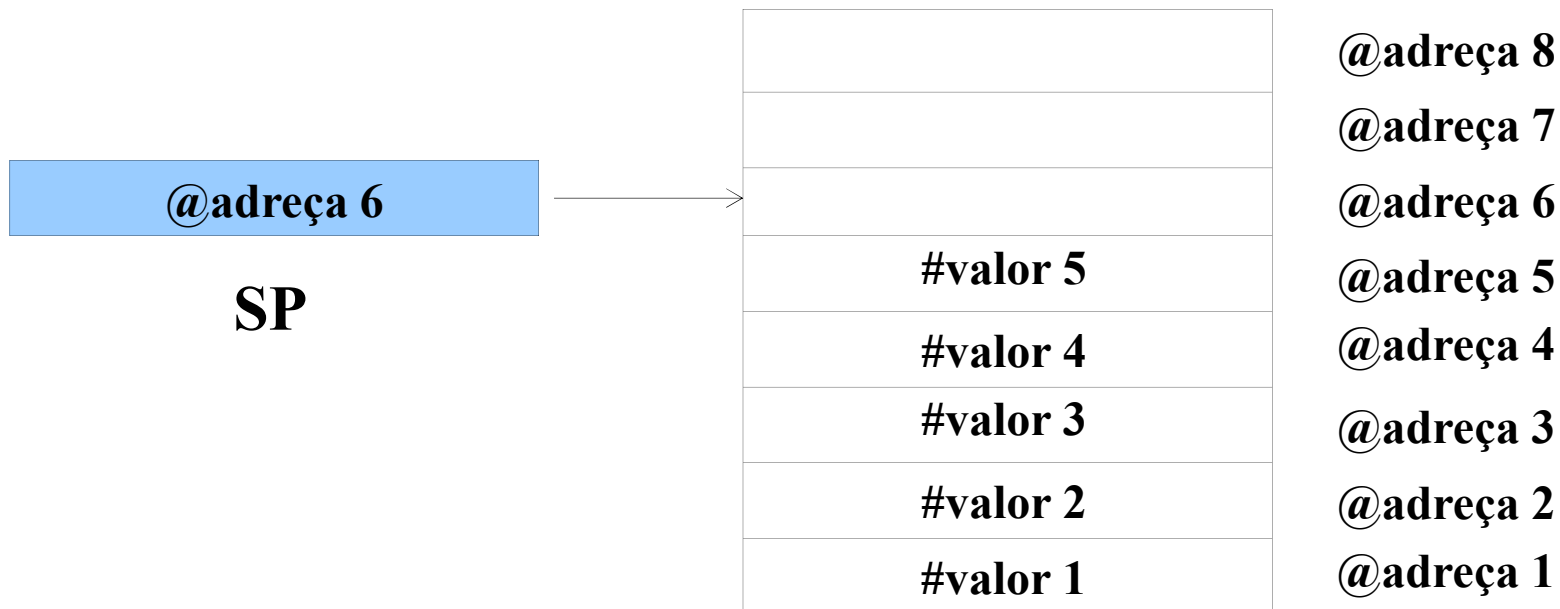



Diagrama de un procesador de datos de 8 bits. El diagrama muestra la arquitectura interna del procesador, incluyendo registros (R0-R7), unidades de control (PC, PC+1), unidades de operación (+, -), y unidades de memoria (MEM IN, MEM @, MEM OUT). Se incluye una interfaz de usuario con botones de control y un panel de estado que muestra los valores de los registros y las banderas de estado.

Panel de Estado:


Registro/Bandera	Valor
Ld_RA	0
Ld_IR	1
Ld_PC	1
Ld_R@	0
Ld_RNZV	0
ERd	0
CRf	X
L'VE	0
OPERAR	X
PC/@	0

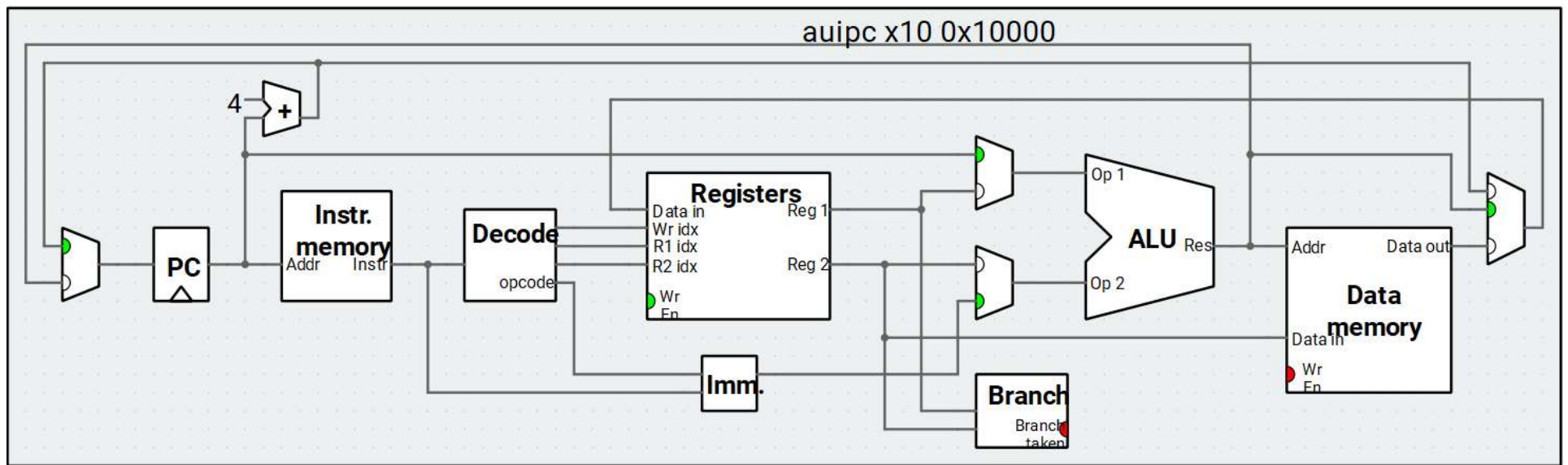

Registres de la CPU: RISC-V

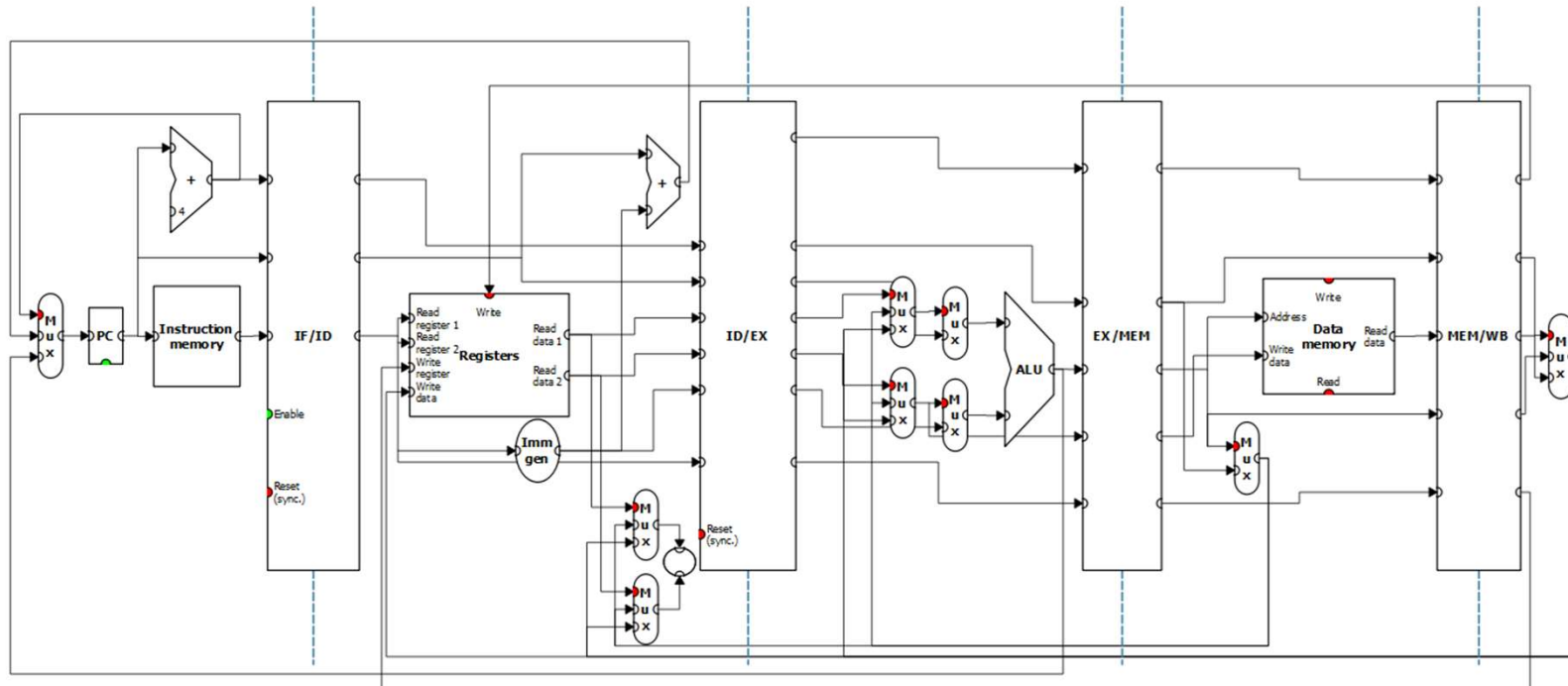

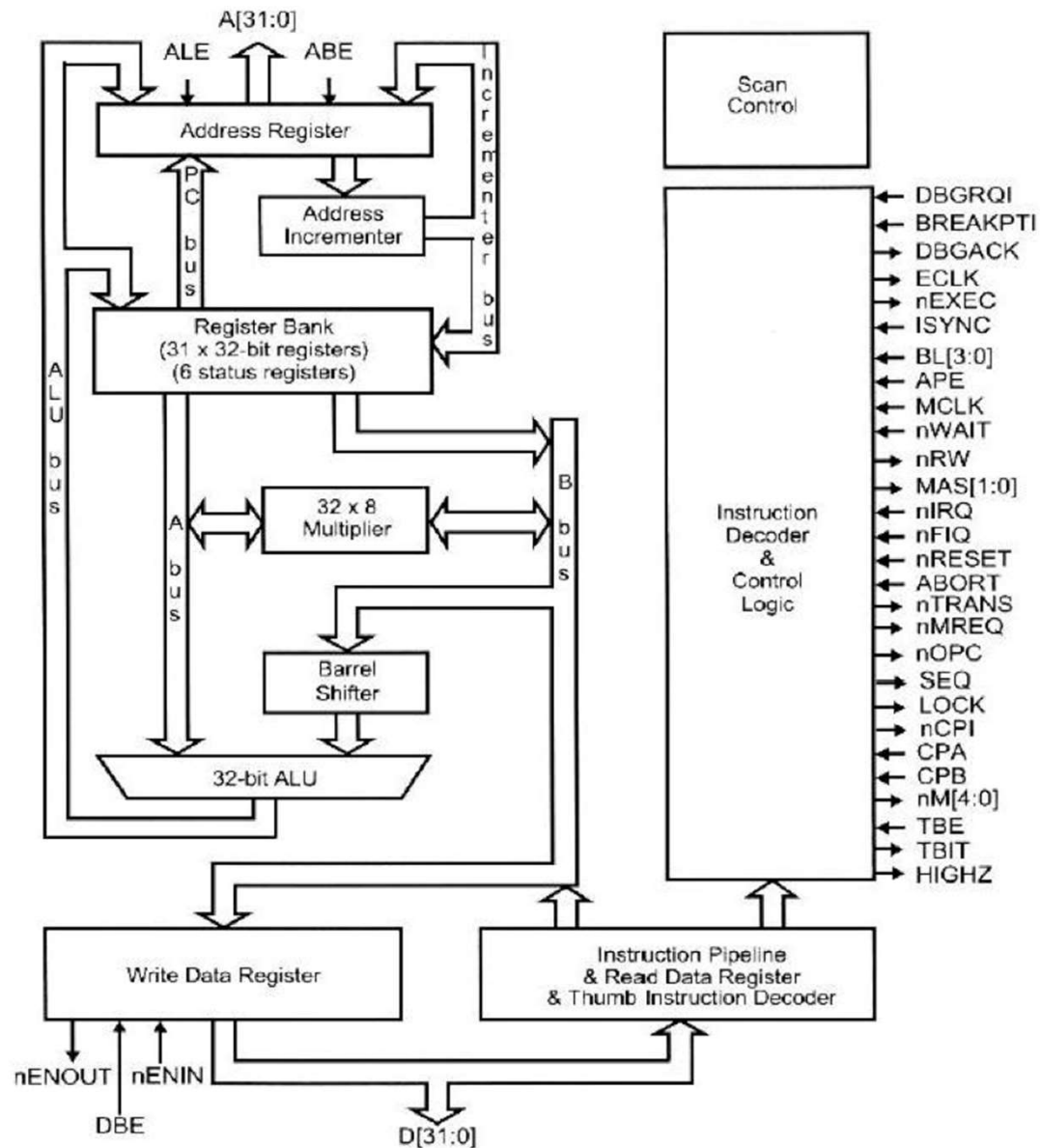Registres de la CPU: Exemple Arquitectura ARM



Registres de la CPU: Arquitectura IA-32



PENTIUM® PROCESSOR 75/90/100/120/133/150/166/200

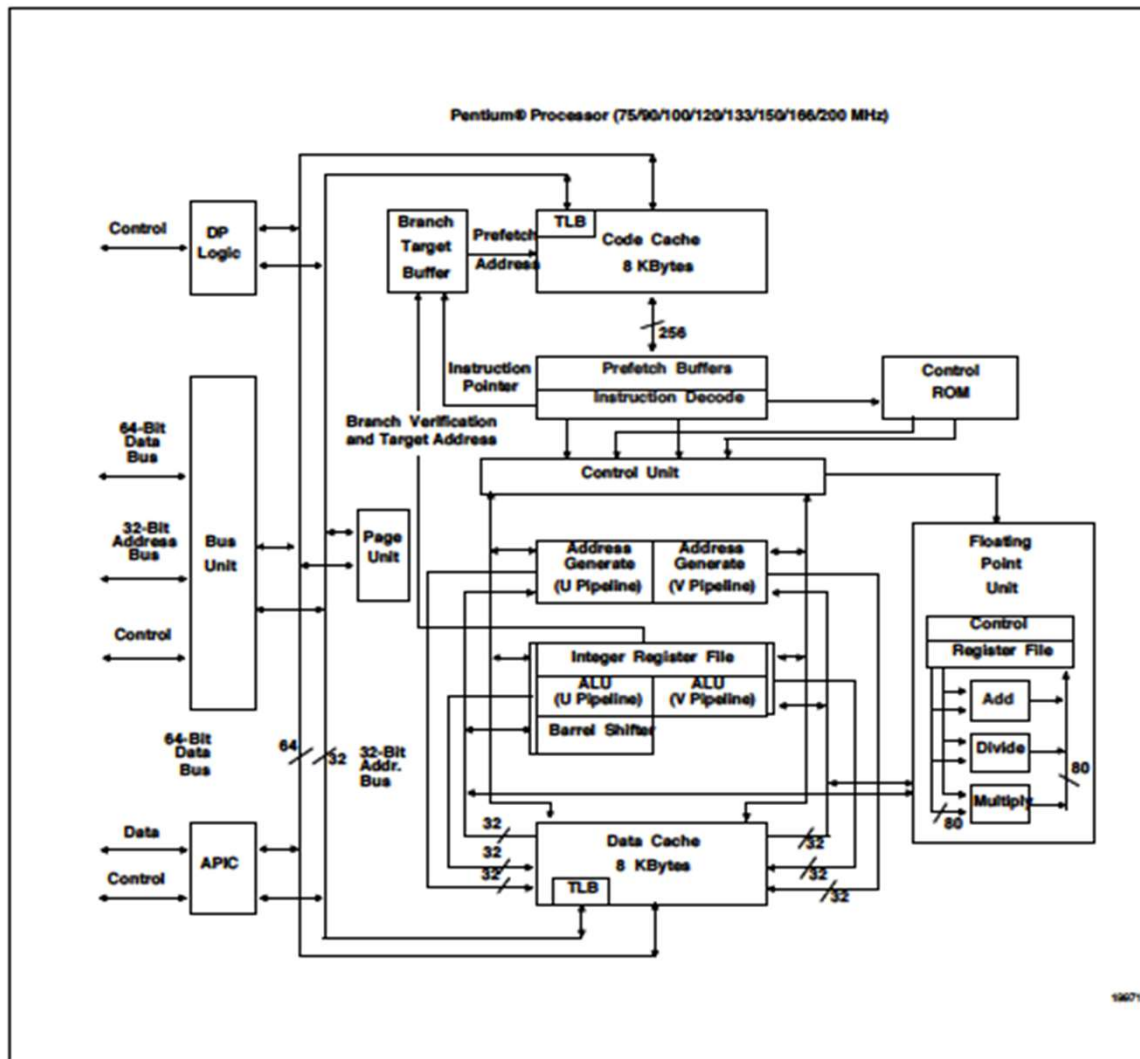


Figure 1. Pentium® Processor Block Diagram